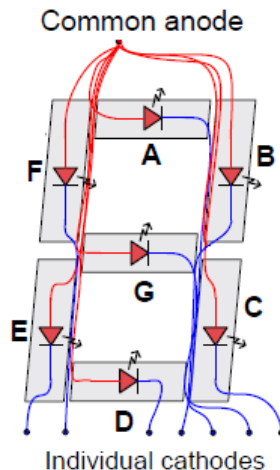


Problem 1


I3	I2	I1	I0	A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0




1. Fill the truth table for an active low seven segment decoder **Hint:** we will use lower case letters for 11, 12, 13 and upper case letters for 10, 14, and 15.
2. Using four variable K-maps find the most simplified minterms expressions for LEDs A to D.
3. Using four variable K-maps find the most simplified maxterms expressions for LEDs E to G.

Problem 2

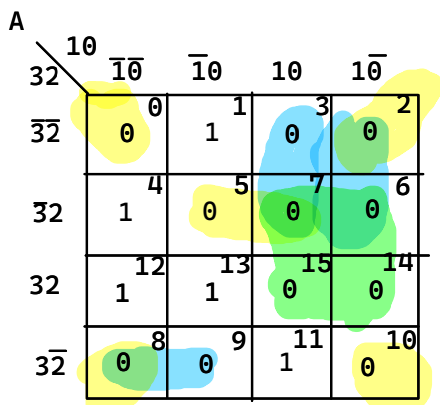
1. Repeat problem 1 assuming BCD input which limits the digits between 0 and 9 and the rest are don't care.
2. Comment on how much the "don't care" inputs helped you to reduce your expressions.



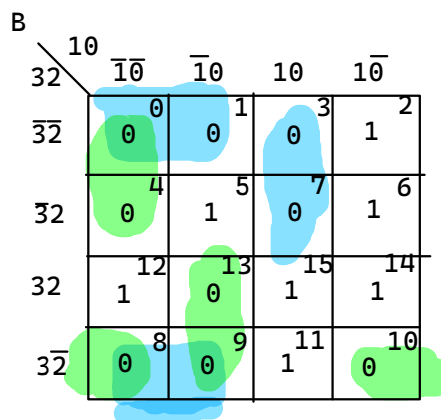
$$o = \bar{2}0 + 21 + 3\bar{2}1 + 320 + 3\bar{1}$$



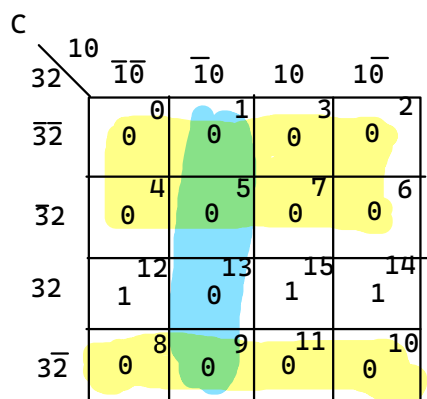
$$o = \bar{2}1 + 3\bar{2}0 + 310 + 3\bar{1}0 + 310$$



$$o = \bar{3} + 3\bar{2} + \bar{1}0$$

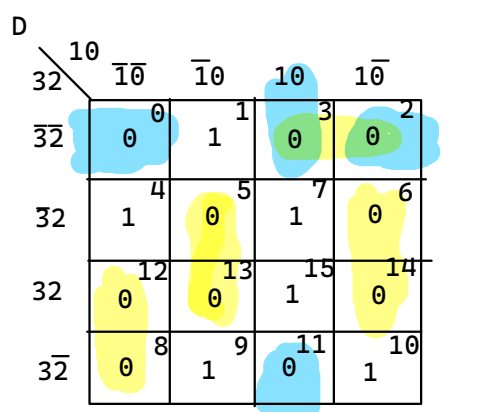

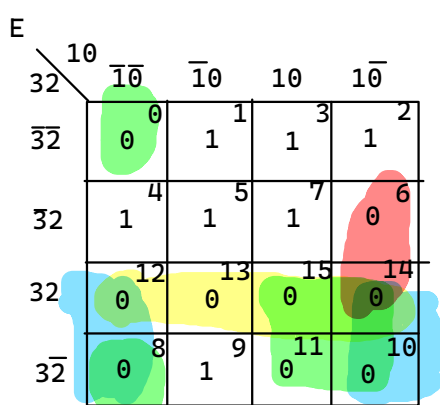
$$o = 2\bar{1}0 + 21\bar{0} + \bar{3}2\bar{1} + \bar{3}2\bar{0} + 210 + \bar{3}10$$




$$o = 32 + 31 + 21\bar{0} + 3\bar{0} + 21\bar{0}$$
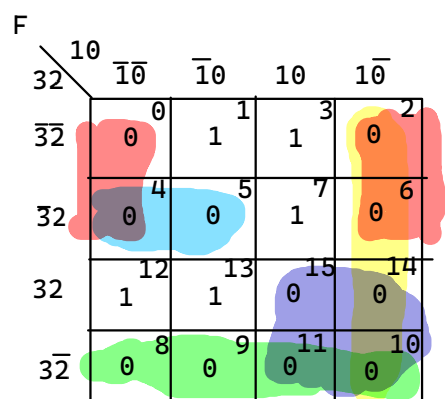
$$\bar{o} = (3+2)(3+1)(2+1+0)(\bar{3}+0)(2+1+0)$$



$$o = \bar{3}0 + \bar{3}2\bar{1} + 1\bar{0} + 31 + 3\bar{2}$$
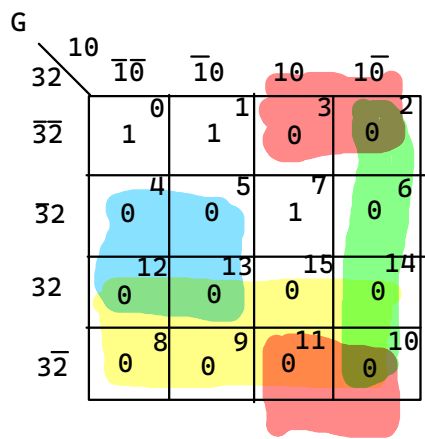
$$\bar{o} = (3+0)(3+2+1)(1+0)(\bar{3}+1)(\bar{3}+2)$$



$$o = \bar{2}1 + 1\bar{0} + 2\bar{1} + 3$$

$$\bar{o} = (2+1)(1+0)(\bar{2}+1)(\bar{3})$$

